

Section : N° d'inscription : Série :

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Signatures des surveillants

.....
.....



X

I- Description temporelle


1. En se référant au dossier technique page 2 / 2, compléter les GRAFCET selon un point de vue de la partie commande suivants.

GRAFCET de coordination (GCT)

Tâche 1 (GT1) : Prélavage

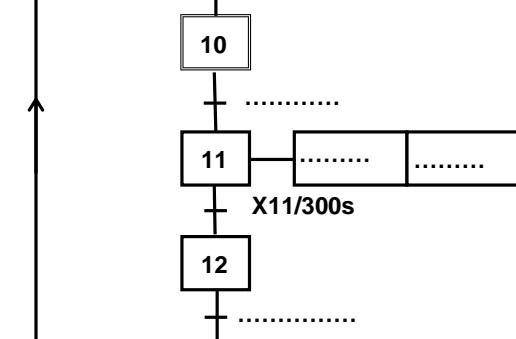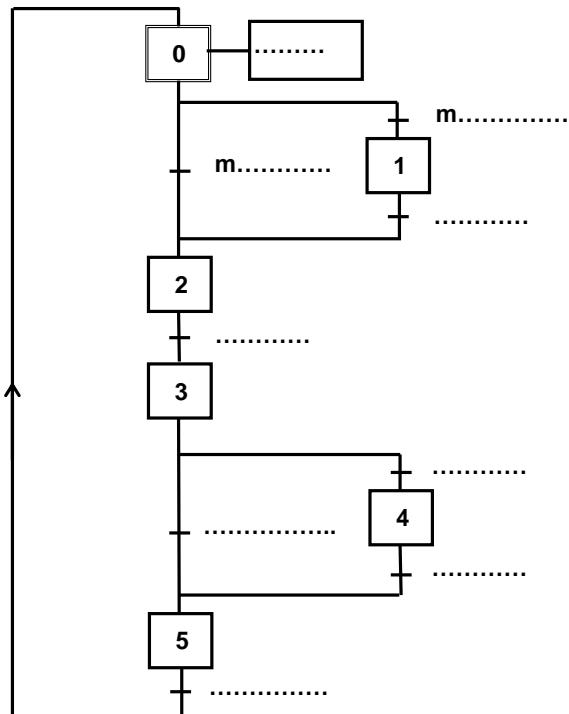




Tâche 2 (GT2): Lavage

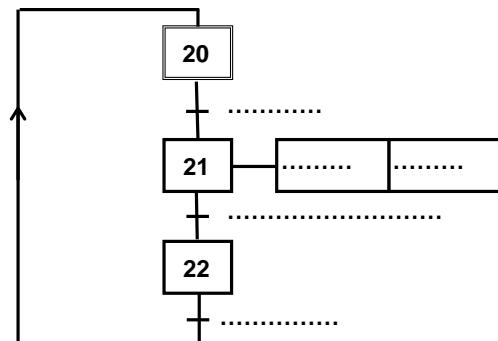

Tâche 3(GT3) : Rinçage

Tâche 4 (GT4): Essorage

Tâche 5 (GT5): Vidange

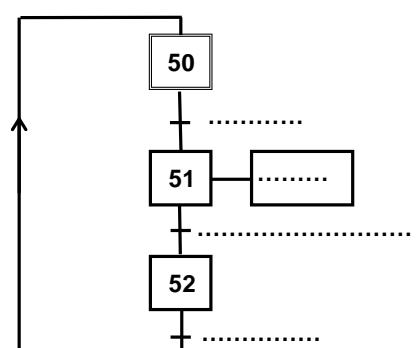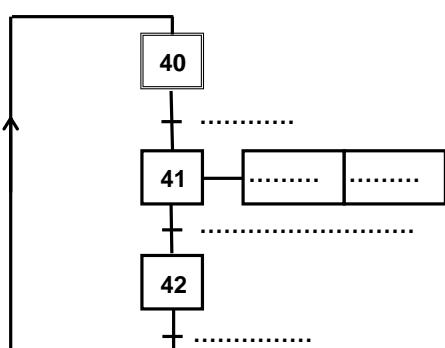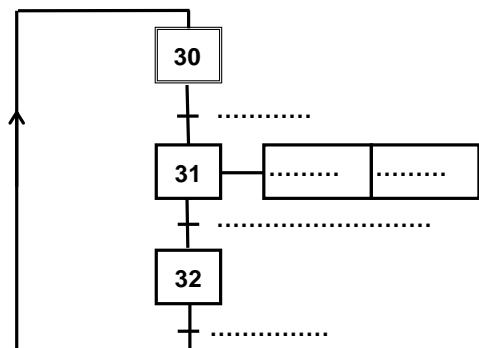


Ne rien écrire ici

2. Déterminer les équations d'activation **A** et de désactivation **D** des étapes suivantes

Etapes	Activation	Désactivation
20		
21		
22		
30		
31		
32		
40		
41		
42		

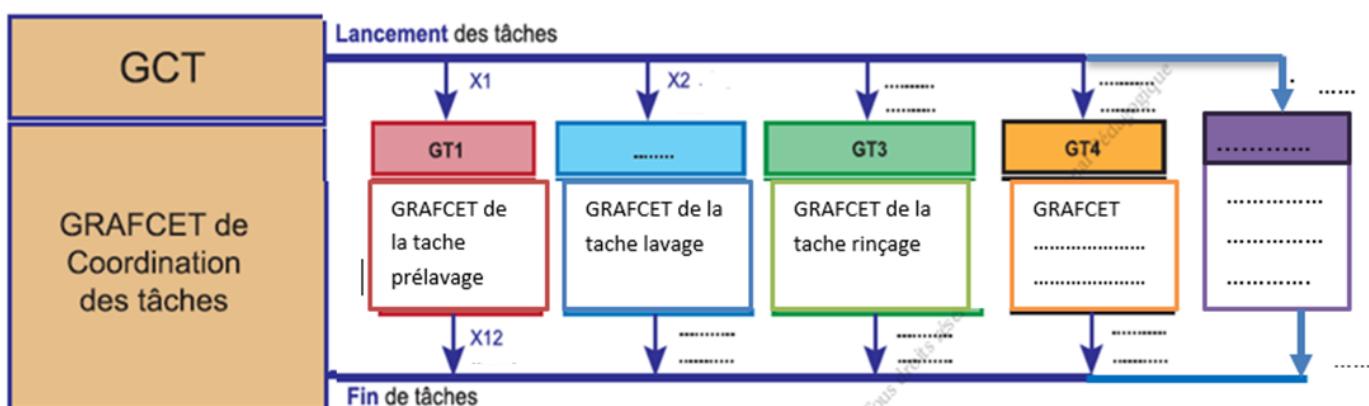3. Compléter la modélisation du GRAFCET synchronisé



4. Déterminer la valeur de chaque registre tris A et B pour configurer les entrées et les sorties :

N.B : Broche non utilisée sera considérée comme entrée.

TRISB	=0x.....
TRISC									=0x.....

5. Compléter le programme ci-dessous correspondant au GRAFCET synchronisé des tâches 2 ,3 et 4 et en se référant au schéma de simulation (du dossier technique page 2/2).

Ne rien écrire ici

Programme :

```
sbit X2 at RB0_bit; sbit m at RB1_bit;
sbit ..... at RB2_bit; sbit S1 at ..... ;
sbit .....at RB4_bit; sbit X4 at RB5_bit;
sbit E0 at RC0_bit; sbit E2 at RC1_bit;
sbit E3 at RC2_bit; sbit E4 at RC3_bit;
..... X0,X1,X5,X20, X21, X22, X30, X31, X32,
X40, X41,X42 T2 T3, T4;
```

void tache2() { // Lavage

```
if(X20 && .....){ X20=....; X21=....; }
if(.....){ X21=0; X22=1;}
if(X22 && .....){ .....}
E2= ....;
T2= .....; if(T2) ....;
}
```

void tache3() // Rinçage

```
if(X30 && X3){.....}
if(X31 && .....){X31=0; X32=1;}
if(.....
.....
E3=....;
T2= .....; if(T2) ....;
}
```

void tache 4() { // Esso rage

```
if(X40 && .....){.....}
if(X41 && .....){X41=0; X42=1;}
if(.....
.....
E4=....;
T4= .....; if(T4) ....;
}
```

void main() {

```
TRISB=0x.....; TRISC=0x....;
PORTC=1; ADCON1=0X....;
X0=.....; X20=.....; X21=0; X22=0; X30=...; X31=0;
X32=..... ; X40=.....; X41=0; X42=0; T2=.... ;
T3=....;T4=.... ;
```


while(1) {

//GRAFCET de coordination (GCT)

```
if(X0&&m&&(!.....)){X0=....;X2=....;}
if(X2&&X22){X2=....;X3=....;}
if(X3&&.....&&.....){X3=....;X4=1;}
tache2();//Appel tache de lavage(GT2)
.....;//Appel tache de rinçage (GT3)
.....;//Appel tache de essorage (GT4)
.....
}
```

Réseau triphasé :

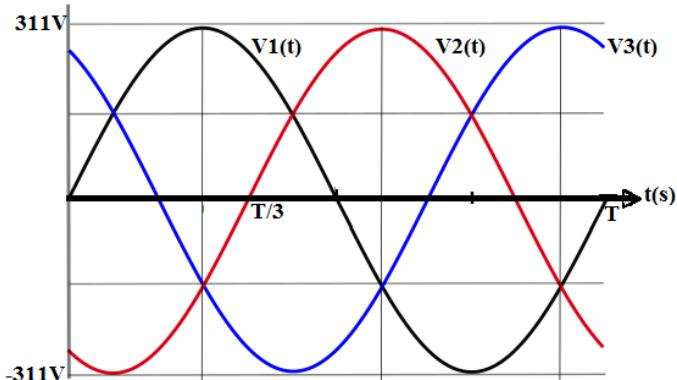Un réseau triphasé équilibré dont la variation temporelle des tensions simples sont données par la figure suivante.



1- Déterminer les valeurs maximale et efficace de la tension $V_1(t)$.

$$V_{1\text{Max}} = \dots ; \quad V_{1\text{eff}} = \dots$$

2- Sachant que $V_1(t) = V_{1\text{Max}} \cdot \sin(\omega t)$, $V_2(t) = V_{2\text{Max}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_1)$, $V_3(t) = V_{3\text{Max}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$, et que V_1 origine des phases.

a. Cocher la bonne réponse.

☒ La tension V_2 est en :

- Avance de phase par rapport à la tension V_1

☒ La tension V_3 est en :


- Avance de phase par rapport à la tension V_1

- Retard de phase par rapport à la tension V_1

- Retard de phase par rapport à la tension V_1

b. Déterminer φ_1 et φ_2 : $\varphi_1 = \dots$; $\varphi_2 = \dots$

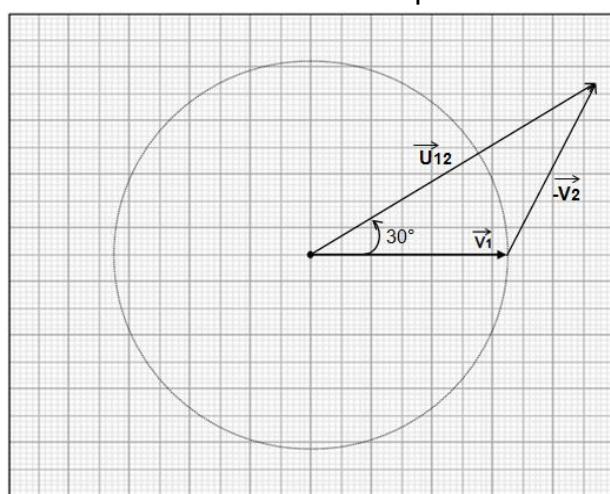c. Compléter la construction vectorielle des tensions simples.



d. Montrer graphiquement sur la représentation vectorielle que $U = \sqrt{3}V$.

Section : N° d'inscription : Série :

Signatures des surveillants

Nom et Prénom :

Date et lieu de naissance :



X

I- Description temporelle


1. En se référant au dossier technique page 2 / 4 , compléter les GRAFCET selon un point de vue de la partie commande suivants.

GRAFCET de coordination (GCT)

Tâche 1 (GT1) : Prélavage

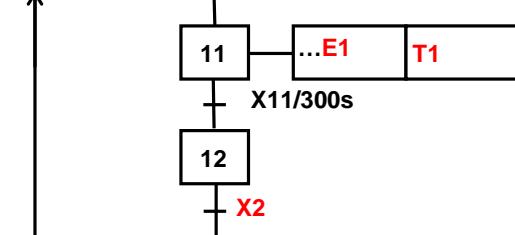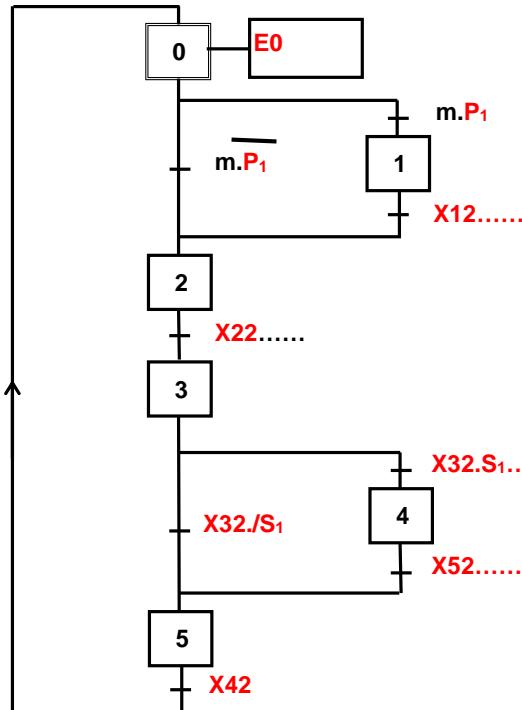




Tâche 2 (GT2): Lavage

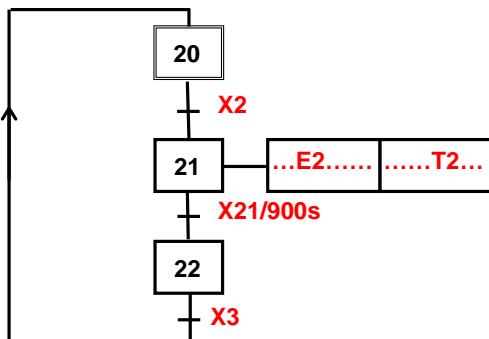

Tâche 3(GT3) : Rinçage

Tâche 4 (GT4): Essorage

Tâche 5 (GT5): Vidange

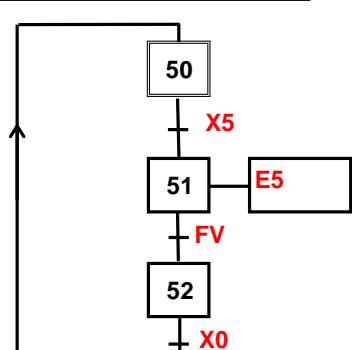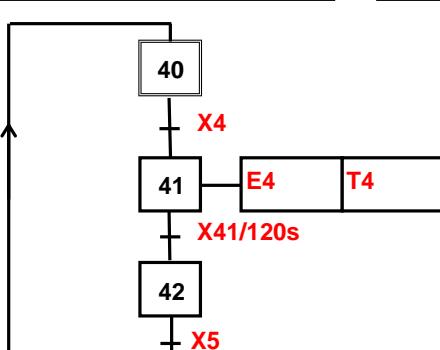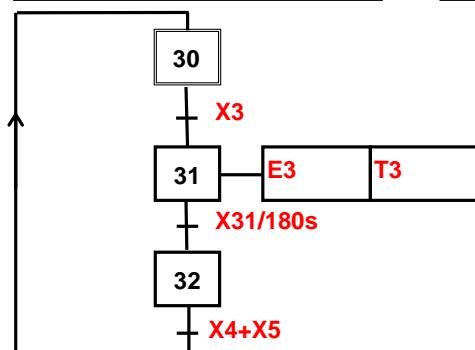


Ne rien écrire ici

2. Déterminer les équations d'activation **A** et de désactivation **D** des étapes suivantes

Etapes	Activation	Désactivation
20	X₂₂.X₃	X₂₁
21	X₂₀.X₂	X₂₂
22	X₂₁.T₂	X₂₀
30	X₃₂.(X₄+X₅)	X₃₁
31	X₃₀.X₃	X₃₂
32	X₃₁.T₃	X₃₀
40	X₄₂.X₅	X₄₁
41	X₄₀.X₄	X₄₀
42	X₄₁.T₄	X₄₀

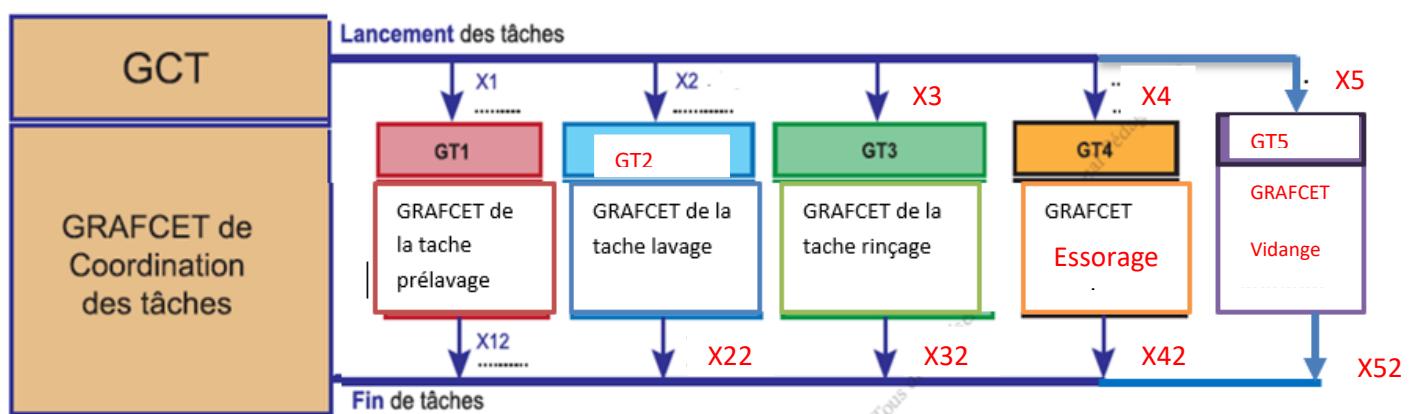3. Compléter la modélisation du GRAFCET synchronisé



4. Déterminer la valeur de chaque registre tris A et B pour configurer les entrées et les sorties :

N.B : Broche non utilisée sera considérée comme entrée.

TRISA	1	1	1	1	1	1	1	1	=0xFF
TRISC	1	1	1	1	0	0	0	0	=0xF0


5. Compléter le programme ci-dessous correspondant au GRAFCET synchronisé des tâches 2 ,3 et 4 et en se référant au schéma de simulation (figure 4 du dossier technique page 4/5).

<p>Programme :</p> <pre> sbit X2 at RB0_bit; sbit m at RB1_bit; sbit P1 at RB2_bit; sbit S1 at RB4_bit ; sbit X3 at RB3_bit; sbit X4 at RB5_bit; sbit E0 at RC0_bit; sbit E2 at RC1_bit; sbit E3 at RC2_bit; sbit E4 at RC3_bit; bit X0,X5,X20, X21, X22, X30, X31, X32, X40, X41,X42, T2, T3, T4; void tache2() { // Lavage if(X20 && X2) { X20=0; X21=1.; } if(X21 && T2) { X21=0; X22=1; } if(X22 && X3) {X22=0;X0=1; } E2= X21; T2= X21; if(T2) delay_s(900); } void tache3() { // Rinçage if(X30 && X3) {X30=0;X31=1; } if(X31 && T3) {X31=0; X32=1; } if(X32&& (X4 X5)) {X32=0;X30=1; } E3=X31; T2= X31; if(T2) delay_ms(180000); } </pre>	<pre> void tache 4() { // Esso rage if(X40 && X4) {X40=0;X41=1; } if(X41 && T4) {X41=0; X42=1; } if(X42 && X5) {X42=0;X40=1; } E4=X41; T4= X41; if(T4) delay_ms(120000); } void main() { TRISB=0xFF TRISC=0XF0.; PORTC=1; ADCON1=0X07; X0=1; X5=0 ; X20=1; X21=0; X22=0; X30=1; X31=0; X32=0 ; X40=1; X41=0; X42=0; T2=0 ; T3=0;T4=0 ; while(1) { //GRAFCET de coordination (GCT) if(X0&&m&&(!P1)) {X0=0;X2=1; } if(X2&&X22) {X2=0.;X3=1; } if(X3&&X32&&S1) {X3=0;X4=1; } tache2();//Appel tache de lavage(GT2) tache3();//Appel tache de rinçage (GT3) tache4();//Appel tache de essorage (GT4) } } </pre>
--	--

Ne rien écrire ici

Réseau triphasé :

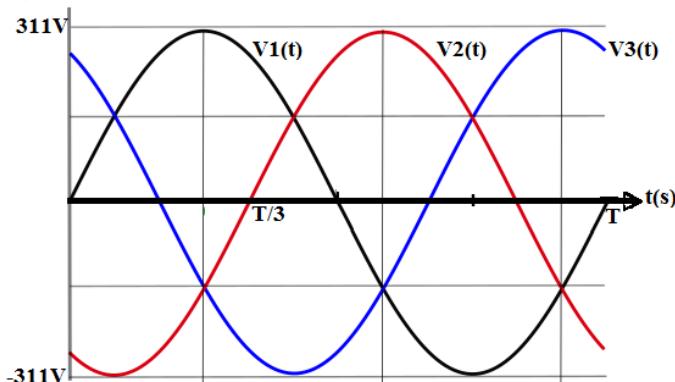Un réseau triphasé équilibré dont la variation temporelle des tensions simples sont données par la figure suivante.



1- Déterminer les valeurs maximale et efficace de la tension $V_1(t)$.

$$V_{1\text{Max}} = 311V ; \quad V_{1\text{eff}} = 220V$$

2- Sachant que $V_1(t) = V_{1\text{Max}} \cdot \sin(\omega t)$, $V_2(t) = V_{2\text{Max}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_1)$, $V_3(t) = V_{3\text{Max}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$, et que V_1 origine des phases.

a. Cocher la bonne réponse.

☒ La tension V_2 est en :

- Avance de phase par rapport à la tension V_1

☒ La tension V_3 est en :


- Avance de phase par rapport à la tension V_1

- Retard de phase par rapport à la tension V_1

- Retard de phase par rapport à la tension V_1

b. Déterminer φ_1 et φ_2 : $\varphi_1 = -2\pi/3$; $\varphi_2 = -\frac{4\pi}{3}$ ou $+2\pi/3$

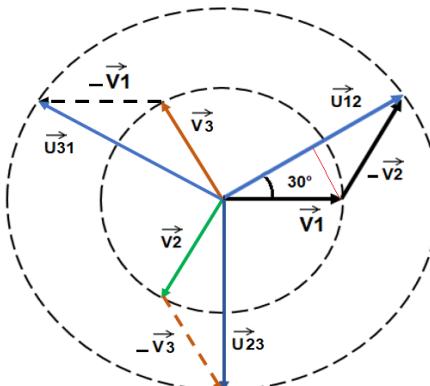c. Compléter la construction vectorielle des tensions simples.



d. Montrer graphiquement sur la représentation vectorielle que $U = \sqrt{3}V$.

$$\cos 30^\circ = \frac{\frac{U}{2}}{V} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ d'où } U = V \cdot \sqrt{3}$$